

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称： 数字逻辑设计

姓 名：

学 院： 计算机科学与技术学院

专 业： 计算机科学与技术

学 号：

指导教师： 马德

2022 年 1 月 9 日

# 浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计

实验项目名称: 移位寄存器设计与应用

学生姓名:

专业: 计算机科学与技术

学号:

指导老师: 马德

实验日期: 2021 年 1 月 8 日


## 一、实验目的

1. 掌握支持并行输入的移位寄存器的工作原理
2. 掌握支持并行输入的移位寄存器的设计方法

## 二、操作方法与实验步骤

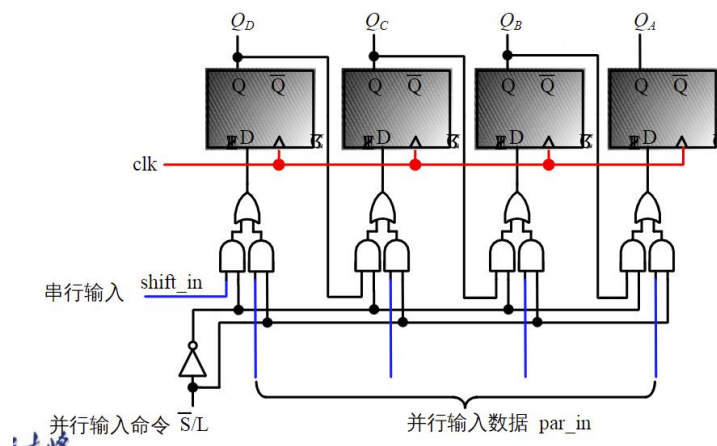1. 设计 8 位带并行输入的右移移位寄存器

- ① 建立 ShiftReg8b 工程, 按照结构图, 使用结构化描述设计 8 位右移移位寄存器。



```
FD
FD0(.C(clk), .D(in[0]), .Q(out[0])),
FD1(.C(clk), .D(in[1]), .Q(out[1])),
FD2(.C(clk), .D(in[2]), .Q(out[2])),
FD3(.C(clk), .D(in[3]), .Q(out[3])),
FD4(.C(clk), .D(in[4]), .Q(out[4])),
FD5(.C(clk), .D(in[5]), .Q(out[5])),
FD6(.C(clk), .D(in[6]), .Q(out[6])),
FD7(.C(clk), .D(in[7]), .Q(out[7]));

OR2
org0(.I0(or1[0]), .I1(or2[0]), .O(in[0])),
org1(.I0(or1[1]), .I1(or2[1]), .O(in[1])),
org2(.I0(or1[2]), .I1(or2[2]), .O(in[2])),
org3(.I0(or1[3]), .I1(or2[3]), .O(in[3])),
org4(.I0(or1[4]), .I1(or2[4]), .O(in[4])),
org5(.I0(or1[5]), .I1(or2[5]), .O(in[5])),
org6(.I0(or1[6]), .I1(or2[6]), .O(in[6])),
org7(.I0(or1[7]), .I1(or2[7]), .O(in[7]));
```

```

AND2
a0(.IO(Pbar),.I1(s_in),.O(or1[0])),
a1(.IO(Pbar),.I1(out[0]),.O(or1[1])),
a2(.IO(Pbar),.I1(out[1]),.O(or1[2])),
a3(.IO(Pbar),.I1(out[2]),.O(or1[3])),
a4(.IO(Pbar),.I1(out[3]),.O(or1[4])),
a5(.IO(Pbar),.I1(out[4]),.O(or1[5])),
a6(.IO(Pbar),.I1(out[5]),.O(or1[6])),
a7(.IO(Pbar),.I1(out[6]),.O(or1[7])),
b0(.IO(S_L),.I1(p_in[0]),.O(or2[0])),
b1(.IO(S_L),.I1(p_in[1]),.O(or2[1])),
b2(.IO(S_L),.I1(p_in[2]),.O(or2[2])),
b3(.IO(S_L),.I1(p_in[3]),.O(or2[3])),
b4(.IO(S_L),.I1(p_in[4]),.O(or2[4])),
b5(.IO(S_L),.I1(p_in[5]),.O(or2[5])),
b6(.IO(S_L),.I1(p_in[6]),.O(or2[6])),
b7(.IO(S_L),.I1(p_in[7]),.O(or2[7]));

INV
inv(.I(S_L),.O(Pbar));


```

② 通过波形仿真进行检查。

```

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0; S_L = 0; s_in = 0; p_in = 0; #100;
    // Add stimulus here
    S_L = 0; s_in = 1; p_in = 0; #200;
    S_L = 1; s_in = 0; p_in = 8'b0101_0101; #500;
end
always begin
    clk = 0; #20;
    clk = 1; #20;
end
end

```

 

## 2. 设计主板 LED 灯驱动模块

① 建立 LEDP2S 工程，通过行为描述方式设计 LED 驱动 LEDDRV 模块。时钟使用主板时钟取反表示。

```

initial begin
    fin=1'b1;
    con=4'b1111;
    EN=1;
    DO=0;
    CLR=1;
end
always@(posedge clk) begin
    if(en) begin
        fin<=0;
        con<=4'b1110;
        DO<=HEX[4'b1111];
        CLR<=1'b1;
        EN<=1;
    end
    else if(!fin) begin
        con<=con-1;
        DO<=HEX[con];
        CLR<=1'b1;
        EN<=1;
        if(con==4'b1111) fin<=1;
    end
end
assign LED_CLK=(fin)?0:~clk;
assign LED_CLR=CLR;
assign LED_DO=DO;
assign LED_EN=EN;

```

- ② 使用已有模块搭建 LED 灯显示器的 top 模块。使用四个按钮并加防抖动作作为更改数值的输入，并以 1ms 时钟为上升沿时间。

```
wire [15:0]Hex;
wire [3:0]btn_out;
wire [31:0]clk_div;

clkdiv
  cldv(.clk(clk),.rst(1'b0),.clkdiv(clk_div));

pbdebounce
  p0(clk_div[17],btn[0],btn_out[0]),
  p1(clk_div[17],btn[1],btn_out[1]),
  p2(clk_div[17],btn[2],btn_out[2]),
  p3(clk_div[17],btn[3],btn_out[3]);

CreateNumber
  CN(.btn(btn_out),.num(Hex[15:0]));

DispNum
  DN(Hex[15:0],4'b0000,4'b0000,clk,1'b0,AN[3:0],SEGMENT[7:0]);

LED_DRV
  LDRV(clk,sw,Hex,LED_CLK,LED_CLR,LED_DO,LED_EN);

assign BTNX4=1'b0;
```

- ③ 完成引脚约束文件 K7.ucf。生成 bit 文件，并在实验板上验证功能。

```
NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "clk" TNM_NET = TM_CLK;
TIMESPEC TS_CLK_100M = PERIOD "TM_CLK" 10 ns HIGH 50%;

NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#c
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#d
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#e
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#f
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#point

NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "SW[15]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[14]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[13]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[12]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[11]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[10]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[9]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[8]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC = AE10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AE12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[5]" LOC = AF12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = AE8 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AF8 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AE13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]" LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[0]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
```

### 3. 设计主板七段数码管驱动模块

- ① 建立 SEGP2S 工程，通过行为描述方式设计七段管驱动 SEGDRV 模块。时钟使用主板时钟取反表示。

```
reg [5:0]con;
reg CLR,DO,EN;
reg fin;

initial begin
  fin=1'b1;
  con=6'b111111;
  EN=1;
  DO=0;
  CLR=1;
end

always@(posedge clk) begin
  if(en) begin
    fin<=0;
    con<=6'b111110;
    DO<=HEX[6'b111111];
    CLR<=1'b1;
    EN<=1;
  end
  else if(!fin) begin
    con<=con-1;
    DO<=HEX[con];
    CLR<=1'b1;
    EN<=1;
    if(con==6'b111111) fin<=1;
  end
end

assign SEGCLK=(fin)?0:~clk;
assign SEGCLR=CLR;
assign SEGDO=DO;
assign SEGEN=EN;
```

- ② 使用已有模块搭建七段管显示器的 top 模块。使用八个开关并加防抖动作为更改数值的输入，并以 1ms 时钟为刷新时间。

```
reg [31:0]Hex;
wire [31:0]cd;
wire [63:0]Disp;
wire [7:0]SW0;

initial begin
    Hex[31:0]={4'h0,4'h0,4'h8,4'h0,4'hA,4'h6,4'h2,4'h6};
end

clkdiv
    cdiv(clk,1'b0,cd);
Conv
    Con1(Hex[ 3: 0],Disp[ 7: 0]),
    Con2(Hex[ 7: 4],Disp[15: 8]),
    Con3(Hex[11: 8],Disp[23:16]),
    Con4(Hex[15:12],Disp[31:24]),
    Con5(Hex[19:16],Disp[39:32]),
    Con6(Hex[23:20],Disp[47:40]),
    Con7(Hex[27:24],Disp[55:48]),
    Con8(Hex[31:28],Disp[63:56]);

Load_Gen
    L0(clk,SW[0],SWO[0]),
    L1(clk,SW[1],SWO[1]),
    L2(clk,SW[2],SWO[2]),
    L3(clk,SW[3],SWO[3]),
    L4(clk,SW[4],SWO[4]),
    L5(clk,SW[5],SWO[5]),
    L6(clk,SW[6],SWO[6]),
    L7(clk,SW[7],SWO[7]);

always@(posedge clk) begin
    if(SWO[0]) Hex[ 3: 0]<=Hex[ 3: 0]+1;
    if(SWO[1]) Hex[ 7: 4]<=Hex[ 7: 4]+1;
    if(SWO[2]) Hex[11: 8]<=Hex[11: 8]+1;
    if(SWO[3]) Hex[15:12]<=Hex[15:12]+1;
    if(SWO[4]) Hex[19:16]<=Hex[19:16]+1;
    if(SWO[5]) Hex[23:20]<=Hex[23:20]+1;
    if(SWO[6]) Hex[27:24]<=Hex[27:24]+1;
    if(SWO[7]) Hex[31:28]<=Hex[31:28]+1;
end

SEG_DRV
    SG(clk,cd[17],Disp,SEGCLK,SEGCLR,SEGDT,SEGEN);
```

- ③ 完成引脚约束文件 K7.ucf。生成 bit 文件，上板测试。

```
NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "clk" TNM_NET = TM_CLK;
TIMESPEC TS_CLK_100M = PERIOD "TM_CLK" 10 ns HIGH 50%;

NET "SW[7]" LOC = AE10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AE12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[5]" LOC = AF12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = AE8 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AF8 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AE13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]" LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[0]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SEGCLK" LOC = M24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGCLR" LOC = M20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGDT" LOC = L24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGEN" LOC = R18 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
```

### 三、实验数据记录和处理

在 LEDP2S 实验中，实验板上的四个按钮分别对应 LED 灯四个显示数码的增加。在 SEGP2S 实验中，八个开关分别对应数码管八个显示数码的增加。显示正常，刷新频率正常。

#### 四、实验结果与分析

1. 实验结果正常，已经过验收。

#### 五、心得

在调试过程中，先写好大致框架，手动通过开关模拟时钟信号，再通过时钟分频器加上较低频率的时钟信号有助于调试。